



Projeto sobre projeto em RTL com BO+BC

Problema 3 – máquina de vendas melhorada

Equipe 0:

Frank B. Boa Morte (202006840007)

Fernando F. Dimas (201906840031)

Mercedes M. B. Diniz (201906840030)

Implementação do projeto




Entradas:

- m** - sinal do detector de moedas (1 bit)
- v** - valor da moeda em centavos (8 bits)
- r1** - indica o custo do produto 1 (8 bits)
- r2** - indica o custo do produto 2 (8 bits)
- b1** - botão que seleciona o produto 1 (1 bit)
- b2** - botão que seleciona o produto 2 (1 bit)






Saídas:

 - f1** - libera o produto 1 (1 bit)
- f2** - libera o produto 2 (1 bit)
- nt** - indica a necessidade de troco (1 bit)
- vt** - valor do troco (8 bits)






Implementação do projeto

❏ Hierarquia de Arquivos :

   

Bloco de Controle / Máquina de Estados

  

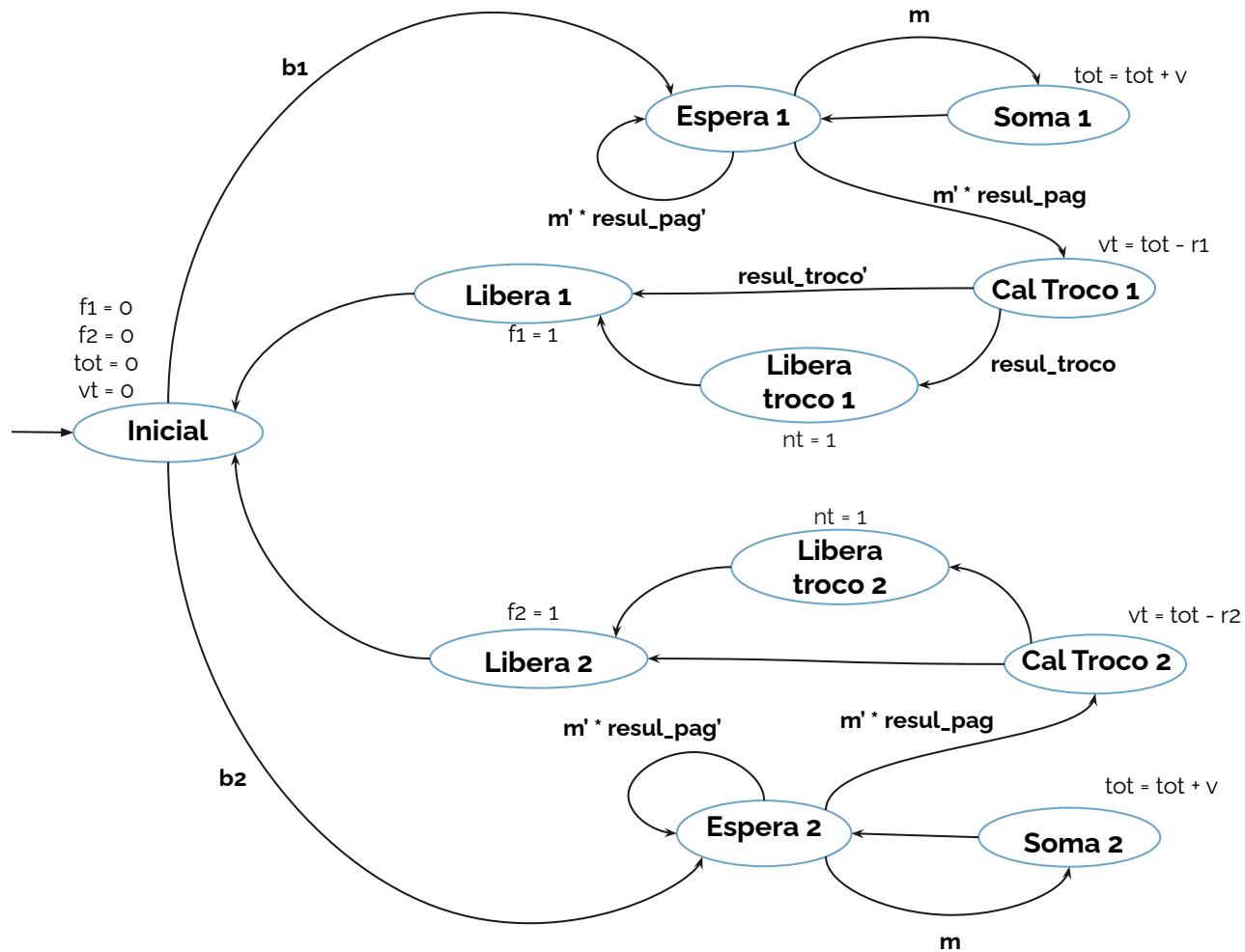

Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
entity BC is
    -- Definindo as portas de entrada e saída
    port(
        clk, m, b1, b2, resul_pag, resul_troco : in std_logic;
        f1, f2, tot_ld, tot_clr, vt_ld, vt_clr, nt : out std_logic
    );
end BC;
```

- ❑ **Entradas:**
 - m* : detector de moeda
 - b1 e b2* : seleciona o produto
 - resul_pag* : indica se o valor do produto já foi pago (tot<r?)
 - resul_troco* : indica se tem troco (vt>0?)
- ❑ **Saídas:**
 - f1 e f2* : libera o produto
 - tot_ld e vt_ld* : habilita os registradores
 - tot_clr e vt_clr* : limpa os registradores

Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
logica_proximo_estado : process(estado_atual, m, b1, b2, resul_pag, resul_troco)
begin
  case estado_atual is
    when Inicial =>
      if b1 = '1' and b2 = '0' then          -- seletional o produto 1
        prox_estado <= Espera1;
      elsif b1 = '0' and b2 = '1' then      -- seletional o produto 2
        prox_estado <= Espera2;
      else
        prox_estado <= Inicial;
      end if;
  end case;
end process;
```

Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
-- Estados do produto 1:
when Espera1 =>
  if m = '1' then -- moeda inserida
    prox_estado <= Soma1;
  elsif m = '0' and resul_pag = '1' then -- terminou de paga
    prox_estado <= Cal_troco1;
  else -- não terminou de paga
    prox_estado <= Espera1;
  end if;

when Soma1 => -- o B0 faz tot = tot + v p/ calcular o total de dinheiro inserido
  prox_estado <= Espera1;

when Cal_troco1 => -- o B0 faz vt = tot-r p/ calcular o possível troco
  if resul_troco = '1' then -- tem troco (vt>0)
    prox_estado <= Libera_troco1;
  else
    prox_estado <= Libera_prod1;
  end if;

when Libera_troco1 =>
  prox_estado <= Libera_prod1;

when Libera_prod1 =>
  prox_estado <= Inicial;
```


Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
-- Estados do produto 2:
when Espera2 =>
  if m = '1' then -- moeda inserida
    prox_estado <= Soma2;
  elsif m = '0' and resul_pag = '1' then -- terminou de paga
    prox_estado <= Cal_troco2;
  else -- não terminou de paga
    prox_estado <= Espera2;
  end if;
when Soma2 => -- o BO faz tot = tot + v p/ calcular o total de dinheiro inserido
  prox_estado <= Espera2;
when Cal_troco2 => -- o BO faz vt = tot-r p/ calcular o possivel troco
  if resul_troco = '1' then -- tem troco (vt>0)
    prox_estado <= Libera_troco2;
  else
    prox_estado <= Libera_prod2;
  end if;
when Libera_troco2 =>
  prox_estado <= Libera_prod2;
when Libera_prod2 =>
  prox_estado <= Inicial;
end case;
end process;
```

Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
logica_saida : process(estado_atual)
begin
  case estado_atual is
    when Inicial =>
      f1 <= '0';
      f2 <= '0';
      tot_ld <= '0';
      tot_clr <= '1';    -- limpa registrador tot
      vt_ld <= '0';
      vt_clr <= '1';    -- limpa registrador vt
      nt <= '0';
```

Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
-- Estados dodo a seleção do produto 1:
when Espera1 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';      -- habilita registrador tot
  tot_clr <= '0';
  vt_ld <= '0';
  vt_clr <= '1';      -- limpa registrador vt
  nt <= '0';

when Soma1 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '1';      -- habilita registrador tot
  tot_clr <= '0';
  vt_ld <= '0';
  vt_clr <= '1';      -- limpa registrador vt
  nt <= '0';

when Cal_troco1 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';      -- habilita registrador tot
  tot_clr <= '0';
  vt_ld <= '1';      -- habilita registrador vt
  vt_clr <= '0';
  nt <= '0';
```

```
when Libera_troco1 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';
  tot_clr <= '1';      -- limpa registrador tot
  vt_ld <= '1';      -- habilita registrador vt
  vt_clr <= '0';
  nt <= '1';          -- indica que há troco (sendo o valor vt)

when Libera_prod1 =>
  f1 <= '1';          -- libera o produto 1
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';
  tot_clr <= '1';      -- limpa registrador tot
  vt_ld <= '0';
  vt_clr <= '0';
  nt <= '0';
```

Bloco de Controle / Máquina de Estados

```
-- Estados dodo a seleção do produto 2:
when Espera2 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';      -- habilita registrador tot
  tot_clr <= '0';
  vt_ld <= '0';
  vt_clr <= '1';      -- limpa registrador vt
  nt <= '0';



when Soma2 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '1';      -- habilita registrador tot
  tot_clr <= '0';
  vt_ld <= '0';
  vt_clr <= '1';      -- limpa registrador vt
  nt <= '0';

when Cal_troco2 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';      -- habilita registrador tot
  tot_clr <= '0';
  vt_ld <= '1';      -- habilita registrador vt
  vt_clr <= '0';
  nt <= '0';
```

```
when Libera_troco2 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '0';
  tot_ld <= '0';
  tot_clr <= '1';      -- limpa registrador tot
  vt_ld <= '1';      -- habilita registrador vt
  vt_clr <= '0';
  nt <= '1';          -- indica que há troco (sendo o valor vt)

when Libera_prod2 =>
  f1 <= '0';
  f2 <= '1';          -- libera o produto 2
  tot_ld <= '0';
  tot_clr <= '1';      -- limpa registrador tot
  vt_ld <= '0';
  vt_clr <= '0';
  nt <= '0';
```

Bloco Operacional

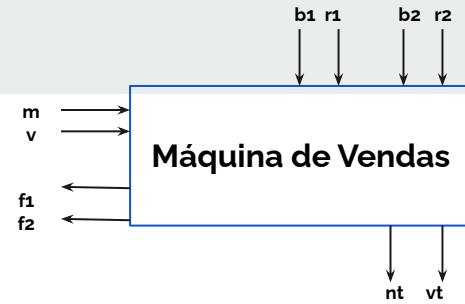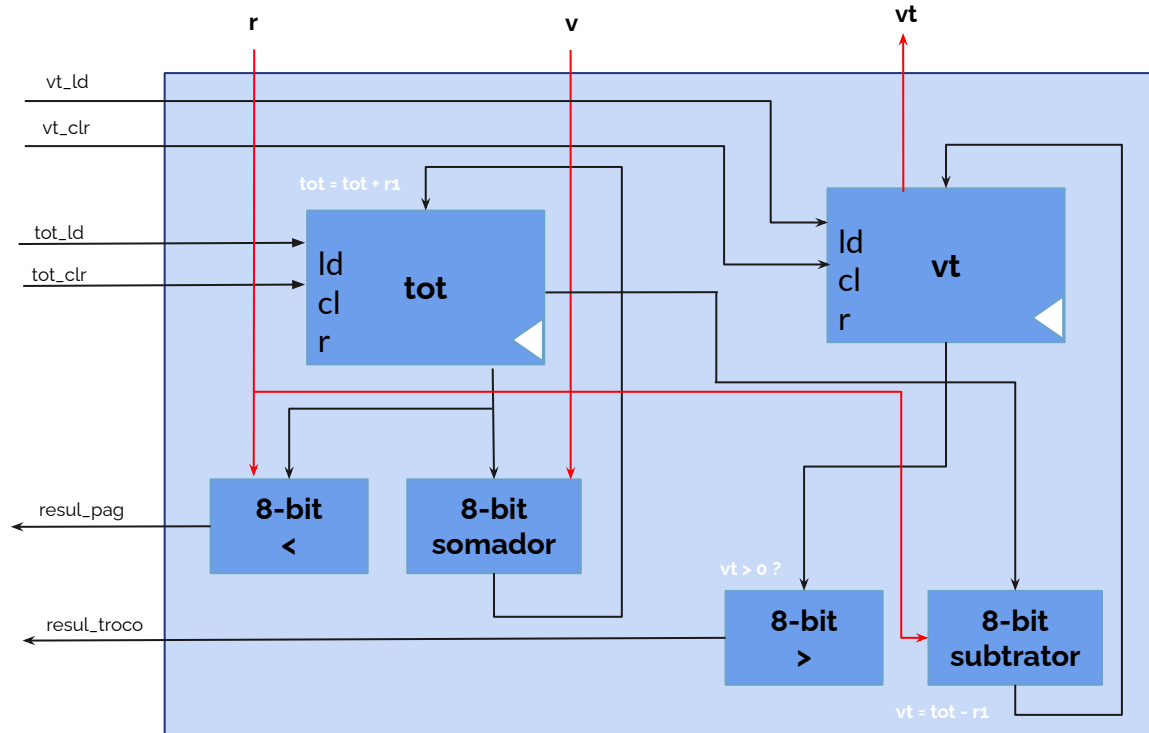

Bloco Operacional

```
entity B0 is
  -- Definindo as portas de entrada e saída
  port(
    clk, tot_ld, tot_clr, vt_ld, vt_clr, b1, b2 : in std_logic;
    r1, r2, v : in std_logic_vector(7 downto 0);
    resul_pag, resul_troco : out std_logic;
    val_troco : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end B0;
```



Entradas:

v : valor da moeda inserida

b1 e b2 : seleciona o produto

r1 e r2 : preço dos produtos

tot_ld e vt_ld : habilita os registradores

tot_clr e vt_clr : limpa os registradores



Saídas:

resul_pag : indica se o valor do produto já foi pago (tot<r?)

resul_troco : indica se tem troco (vt>0?)

val_troco : valor do troco (zero se não houver)

Bloco Operacional

```
sel_produto : process(b1, b2, r1, r2)
begin
  if b1 = '1' and b2 = '0' then -- selecionou o produto 1
    r <= r1;
  elsif b1 = '0' and b2 = '1' then -- selecionou o produto 2
    r <= r2;
  else
    r <= (others => '0'); -- limpa
  end if;
end process;
```

Bloco Operacional

```
registrador_tot : process(clk, tot_ld, tot_clr, resul_soma, val_tot)
begin
    if tot_clr = '1' then
        val_tot <= (others => '0');    -- limpa
    elsif rising_edge(clk) then
        if tot_ld = '1' then
            val_tot <= resul_soma;    -- salva
        else
            val_tot <= val_tot;    -- conserva o valor
        end if;
    end if;
end process;

registrador_vt : process(val_tot, r, vt_ld, vt_clr, resul_subt, val_vt)
begin
    if vt_clr = '1' then
        val_vt <= (others => '0');    -- limpa
    elsif val_tot >= r then
        if vt_ld = '1' then
            val_vt <= resul_subt;    -- salva
        else
            val_vt <= val_vt;    -- conserva o valor
        end if;
    end if;
end process;
```


Bloco Operacional

```
somador : process(val_tot, v)
begin
    resul_soma <= std_logic_vector(unsigned(val_tot) + unsigned(v));
    -- resul_soma
end process;


verifica_pagamento : process(val_tot, r)
begin
    if val_tot >= r then
        resul_pag <= '1';
    else
        resul_pag <= '0';
    end if;
    -- resul_pag
end process;
```


Bloco Operacional

```
subtrator : process(val_tot, r)
begin
    resul_subt <= std_logic_vector(unsigned(val_tot) - unsigned(r));
    -- resul_subt
end process;

verifica_troco : process(val_vt)
begin
    if val_vt > "00000000" then
        resul_troco <= '1';
        val_troco <= val_vt;
    else
        resul_troco <= '0';
        val_troco <= "00000000";
    end if;
    -- resul_troco
end process;
```

 Máquina de Vendas (Interconexão entre o BC e o BO)



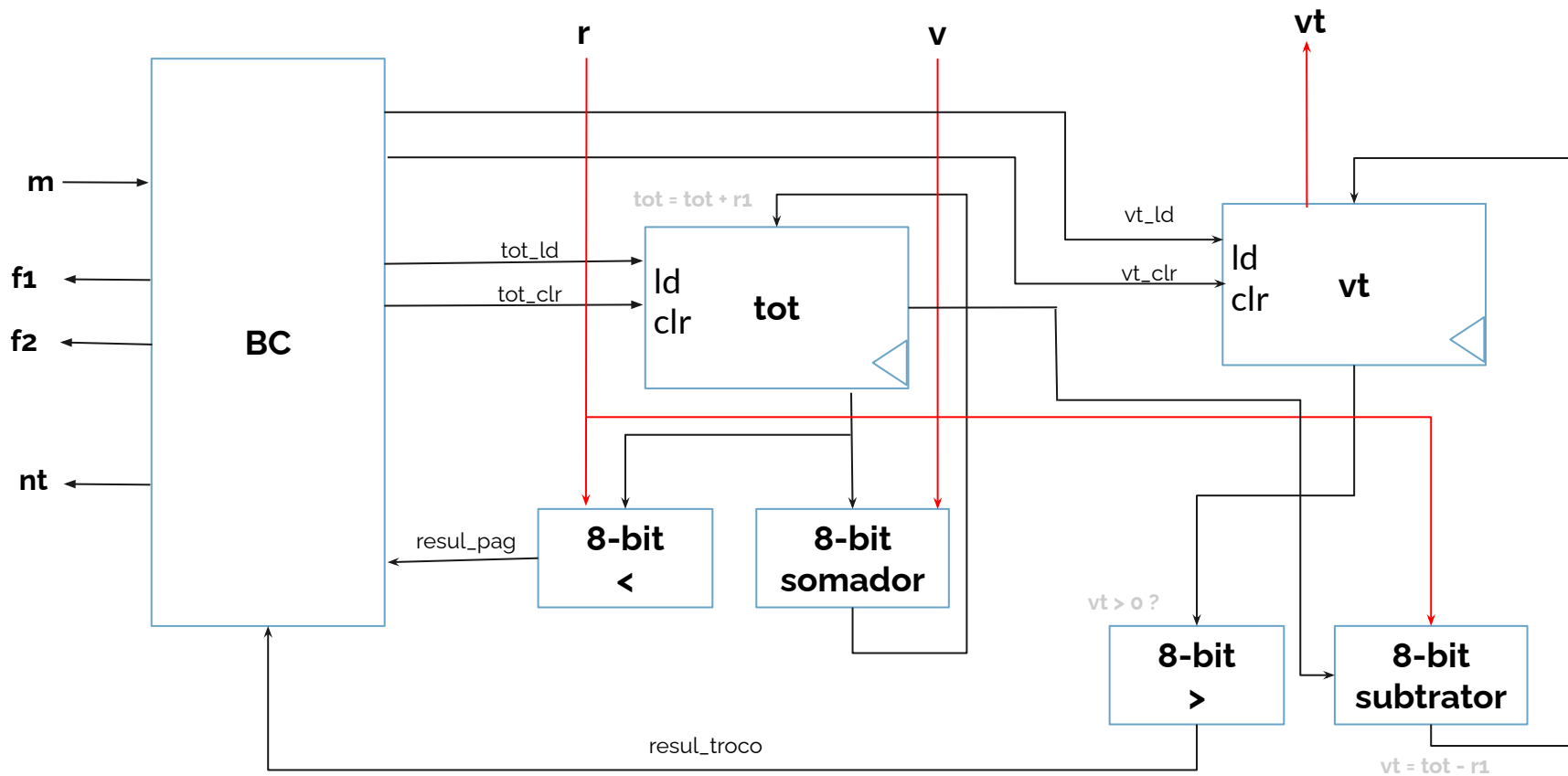

Máquina de Vendas (Interconexão entre o BC e o BO)

```
entity maquina_de_vendas is
  port(
    Clk, M, B1, B2 : in std_logic;
    V, R1, R2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
    F1, F2, NT : out std_logic;
    VT : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end maquina_de_vendas;
```

Máquina de Vendas (Interconexão entre o BC e o BO)

```
-- Região de declaração:

-- Bloco de Controle
component BC is
port(
    clk, m, b1, b2, resul_pag, resul_troco : in std_logic;
    f1, f2, tot_ld, tot_clr, vt_ld, vt_clr, nt : out std_logic
);
end component;

-- Bloco Operacional
component BO is
port(
    clk, tot_ld, tot_clr, vt_ld, vt_clr, b1, b2 : in std_logic;
    r1, r2, v : in std_logic_vector(7 downto 0);
    resul_pag, resul_troco : out std_logic;
    val_troco : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;

-- Declaração das constantes e variáveis:
signal resul_pag_aux, resul_troco_aux : std_logic;
signal tot_ld_aux, tot_clr_aux, vt_ld_aux, vt_clr_aux : std_logic;
```



Máquina de Vendas (Interconexão entre o BC e o BO)

```
-- Instanciando o Bloco de Controle
inst_BC : BC
  port map(
    clk => Clk,
    m => M,
    b1 => B1,
    b2 => B2,
    resul_pag => resul_pag_aux,
    resul_troco => resul_troco_aux,
    f1 => F1,
    f2 => F2,
    tot_ld => tot_ld_aux,
    tot_clr => tot_clr_aux,
    vt_ld => vt_ld_aux,
    vt_clr => vt_clr_aux,
    nt => NT
  );
```

```
-- Instanciando o Bloco Operacional
inst_BO : BO
  port map(
    clk => Clk,
    tot_ld => tot_ld_aux,
    tot_clr => tot_clr_aux,
    vt_ld => vt_ld_aux,
    vt_clr => vt_clr_aux,
    b1 => B1,
    b2 => B2,
    r1 => R1,
    r2 => R2,
    v => V,
    resul_pag => resul_pag_aux,
    resul_troco => resul_troco_aux,
    val_troco => VT
  );
```



Testbench Produto 1

Estado Inicial:

  



Testbench Produto 1

Estado Espera1:

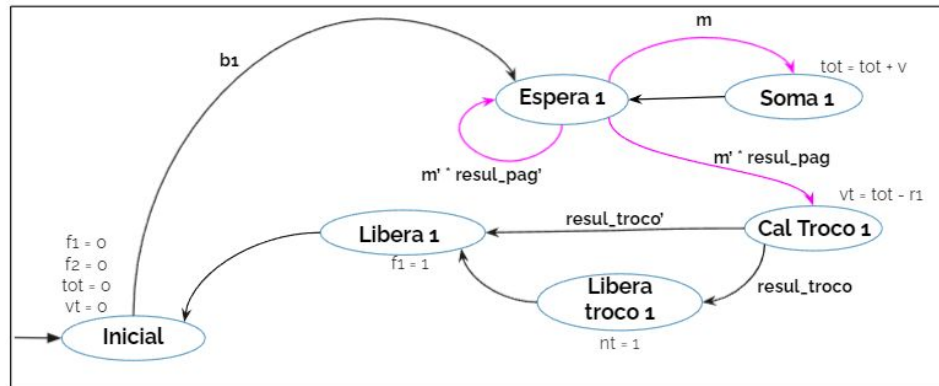 



Testbench Produto 1

Estado Soma1:

  



Testbench Produto 1

Estado Cal_Troco1:

  



Testbench Produto 1

Estado Libera_Prod1:

  


Testbench Produto 1

Estado Inicial:

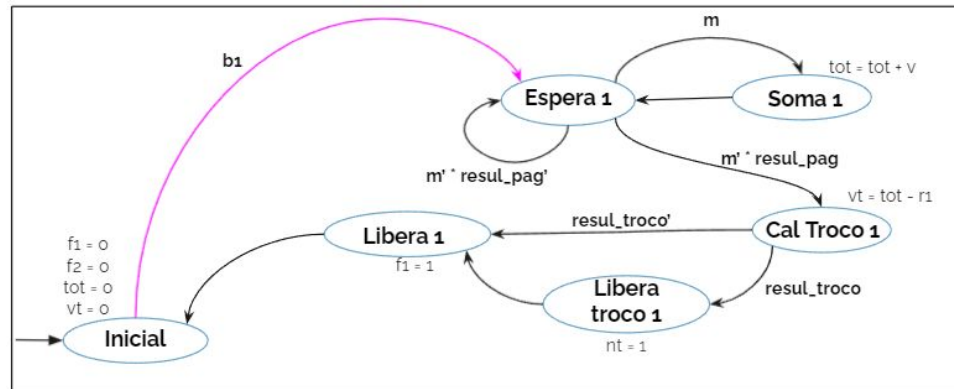 



Testbench Produto 1

Estado Soma1:

 



Testbench Produto 1

Estado Cal_Troco1:

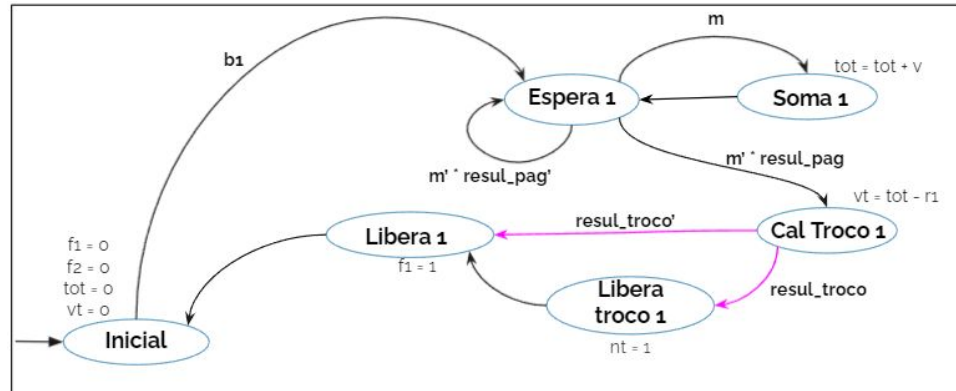 



Testbench Produto 1

Estado Libera_troco1:

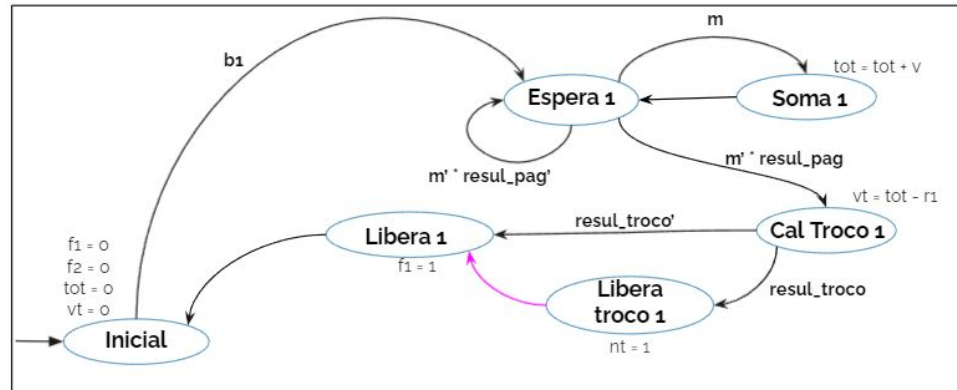 



Testbench Produto 1

Estado Libera_Prod1:

  

Testbench Produto 2

Estados:

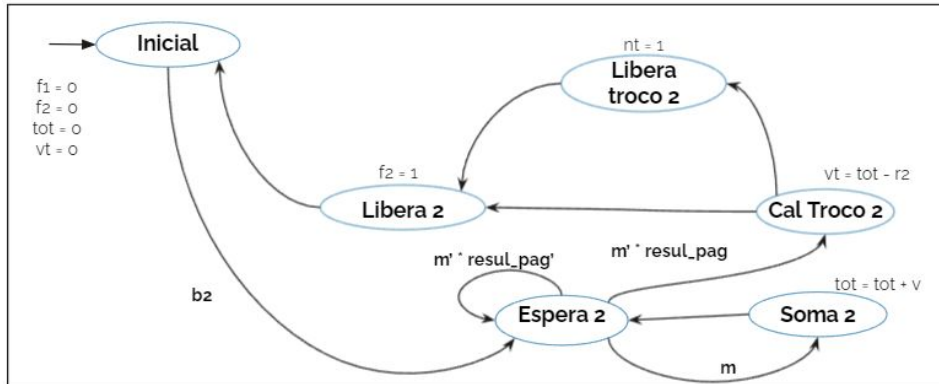 

Testbench

```
entity testbench is
end testbench;

architecture comportamento of testbench is
    -- Declarando o componente main
    component maquina_de_vendas is
    port(
        Clk, M, B1, B2 : in std_logic;
        V, R1, R2 : in std_logic_vector(7 downto 0);
        F1, F2, NT : out std_logic;
        VT : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end component;
```

```
-- Declarando as constantes e variaveis
signal Clk, M_aux, B1_aux, B2_aux, F1_aux, F2_aux, NT_aux : std_logic := '0';
signal VT_aux : std_logic_vector(7 downto 0);
constant preco_r1 : std_logic_vector(0 to 7) := "01100100"; -- custo do produto 1 - R$ 1 = 100 centavos
constant preco_r2 : std_logic_vector(0 to 7) := "11111010"; -- custo do produto 2 - R$ 2,50 = 250 centavos
constant m_valores : std_logic_vector(0 to 15) := "0101010101000001";
constant b1_valores : std_logic_vector(0 to 15) := "1111111111111111";
constant b2_valores : std_logic_vector(0 to 15) := "0000000000000000";

signal valor_moeda : std_logic_vector(7 downto 0);
```

Testbench

```
-- Instanciando a main
int_maquina_de_vendas : maquina_de_vendas
port map(
  Clk => Clk,
  B1 => B1_aux,
  B2 => B2_aux,
  R1 => preco_r1,
  R2 => preco_r2,
  M => M_aux,
  V => valor_moeda,
  F1 => F1_aux,
  F2 => F2_aux,
  NT => NT_aux,
  VT => VT_aux
);
```

Testbench

```
-- Processo 01: Gerar as entradas
gerador_entrada: process(Clk)
    variable i: integer := 0;
begin
    if rising_edge(Clk) then
        M_aux <= m_valores(i);
        B1_aux <= b1_valores(i);
        B2_aux <= b2_valores(i);
        i := i + 1;

        if i = m_valores'length then
            i := 0;
        end if;
    end if;
end process;

-- Processo 02: ler os valores das entradas A e B do arquivo de texto e atribui para os respectivos inputs
lerdo_entradas: process (M_aux)
    file F: TEXT open READ_MODE is "C:\Users\Mercedes\QuartusLite\Projetos\PHI_VHDL\projetos\proj3_phi_equipe0\entradas.txt";
    variable L: LINE;
    variable entrada : integer;
begin
    if M_aux = '1' then
        if not endfile(F) then
            READLINE(F, L);
            READ(L, entrada);
            valor_moeda <= std_logic_vector(to_unsigned(entrada, 8));
        else
            valor_moeda <= "00000000";
        end if;
    end if;
end process;

Clk <= not Clk after 5 ns; -- variando o clock
```

Fim

[https://github.com/mercedesDiniz/PHI_VHDL/tree/
main/projetos/proj3_phi_equipe0](https://github.com/mercedesDiniz/PHI_VHDL/tree/main/projetos/proj3_phi_equipe0)