Circuitos Lógicos Sequenciais e Máquinas de Estados

Prof. Ilan Sousa Correa

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Instituto de Tecnologia (ITEC)

Faculdade de Eng. da Computação e Telecomunicações (FCT)

Introdução

Circuitos Sequenciais

- São circuitos para os quais o resultado da saída depende das entradas e também de valores anteriores (internos, da saída ou das entradas)
 - Armazena bits, podendo ser chamado também de "estado"
 - Exemplo: contador binário
- Geração de entradas a partir de constantes no código VHDL






Deve-se conhecer os valores anteriores para saber o valor da saída

Exemplo de armazenamento de bit


Botão de serviço

- Ao pressionar o botão "call", uma lâmpada permanece acesa
- Ao pressionar o botão "cancel", a lâmpada é desligada

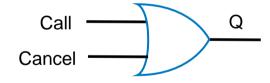
Como implementar com lógica combinacional?



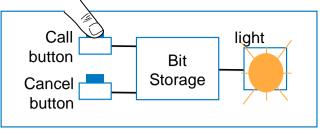
Não funciona. A saída Q não permanece com o seu valor quando os botões são liberados.



1. Call button pressed – light turns on

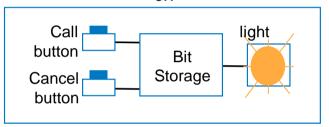

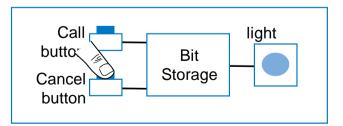
2. Call button released – light **stays on**




3. Cancel button pressed – light turns off

Exemplo de armazenamento de bit


Soluções para armazenamento do valor

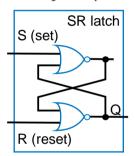

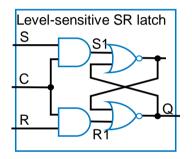
S=1 resulta em Q=1, R=1 resulta Q=0. Problema: SR=11 resulta em Q indefinido.



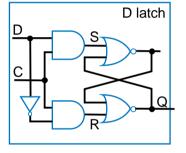S e R somente surtem efeito quando C=1. Pode-se projetar um circuito externo para evitar SR=11 quando C=1.




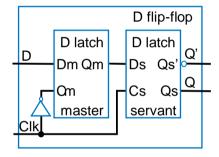SR não pode ser 11 e passa os valores para a saída enquanto C=1



Para D o valor de D para a sáida Q na borda de subida do sinal Clk. Usa mais portas lógicas, mas resolve o problema de passar valores indefinidamente.

Exemplo de armazenamento de bit

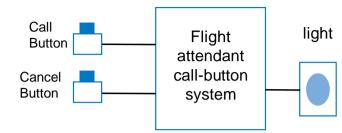

Implementação

Clk-

Botão de serviço

- Ao pressionar o botão "call", uma lâmpada permanece acesa
- Ao pressionar o botão "cancel", a lâmpada é desligada

$C \sim 1.1$	Cancel	0	D
Call	Cancer	Ų	D ,
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

de Q

Cancela, faz Q=0

Preserva o valor

Inicia a chamada, faz Q=1

Situação a definir. Daremos prioridade para "call"

UFPA/ITEC/FCT

2022.4 – Projetos de Hardware e Interfaceamento

Call

button

Cancel button

Blue


light


Registradores

Armazenamento de múltiplos bits

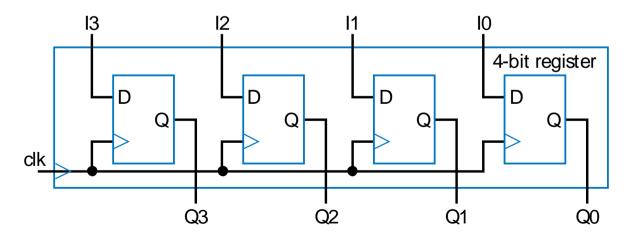Exemplo: armazenamento de um número binário de quatro bits

Registrador: múltiplos flip-flops compartilhando um sinal de clock




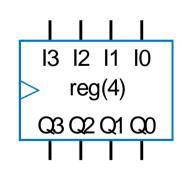

Registradores

Armazenamento de múltiplos bits

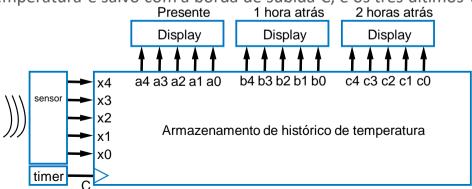- Exemplo: mostrador de histórico de temperatura
 - O Um sensor disponibiliza uma medição de temperatura como um número de 5 bits
 - O Um temporizador gera um pulso C a cada hora
 - O A valor de temperatura é salvo com a borda de subida C, e os três últimos valores são mostrados.





Na prática não se usa um sinal que não seja um clock (sinal períodico) na entrada C

Registradores

Armazenamento de múltiplos bits

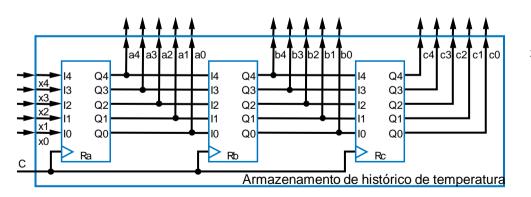- Exemplo: mostrador de histórico de temperatura
 - O Implementação interna e propagação dos sinais




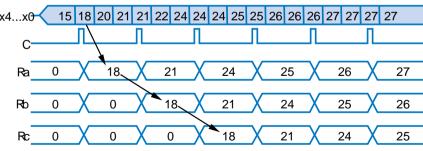

Implementação de um comportamento específico

Requisito: Necessita-se que uma determinada saída X seja 1 por três unidades de tempo

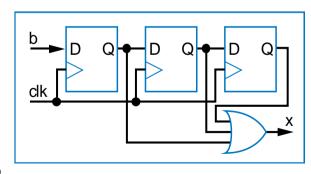- Implementação
 - O botão b é pressionado
 - O A saída X=1 por três ciclos de clock
 - b=1 é armazenado no primeiro flip-flop,
 - Então, no segundo, e então no terceiro,
 - Com uma porta OR com entradas como as saídas de cada flip-flop é possível obter o comportamento especificado?
 - Como fazer para comportamentos/sequencias mais complexas?



Máquinas de estados finitos e Controladores

Implementação de um comportamento específico

Como projetar circuitos sequenciais mais complexos?


- Tentativa e erro pode n\u00e3o ser uma boa abordagem
- É possível projetar circuitos dessa forma para alguns comportamentos
 - Contagem crescente (e.g., 1 até 9); Pulso (nível alto) por um ciclo de clock a cada 10 ciclos de clock; detecção da sequência binária correspondente a 1, 3 e 5 a partir de uma sequência de entradas de 3 bits.
 - É possível prever comportamentos indesejados. Para o exemplo do slides anterior, o que acontece se o botão é pressionado novamente enquanto x=1? O que acontece se o botão for mantido pressionado por mais de um ciclo de clock?

Uma forma de modelar um comportamento

- Aplicável em vários tipos de modelagem
- Pode-se utilizar para modelar circuitos sequenciais

Definição: Lista de estados e transições

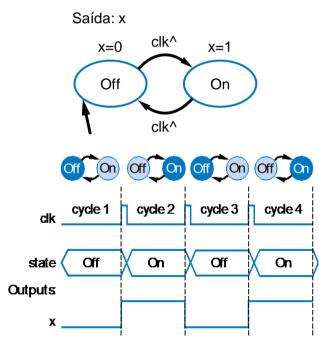- Exemplo: deseja-se um circuito digital que mude o valor de uma saída de 0→1 e 1→0 a cada ciclo de clock
- Dois estados: "Off" (x=0) e "On" (x=1)
- Transições Off→On e On→Off na borda de subida do clock
- Estado inicial: transição partindo de nenhum estado




Uma forma de modelar um comportamento


- Aplicável em vários tipos de modelagem
- Pode-se utilizar para modelar circuitos sequenciais

Definição: Lista de estados e transições

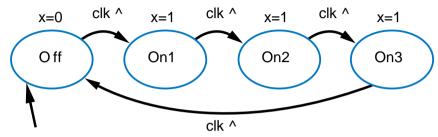- Exemplo: deseja-se um circuito digital que mude ciclicamente o valor de uma saída de acordo com a sequência: 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1
- Quatro estados: "Off", "On1", "On2" e "On3"





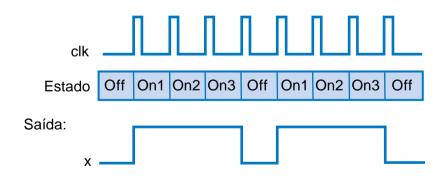



Quatro estados

Prof. Ilan Correa

- Aguarda em "Off" enquanto uma entrada b=0
- Quando b=1 (na borda de subida do clock), transiciona para "On1"
 - O Com X=1
 - Nas próximas duas bordas de subida, transiciona para On2 e On3, com X=1
- Resumindo, x=1 por três ciclos após um botão ser pressionado

Entrada: b; Saída: x

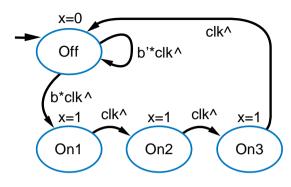

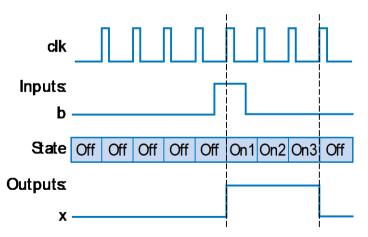


Trata-se de circuitos digitais, logo, tudo será síncrono com a borda do clock (subida ou descida)

- Pode-se omitir o clock das transições
- Máquinas de estados finitos síncrona

Automatos finitos

Automatos finitos determinísticos e não-deterministicos

Entrada: b; Saída: x

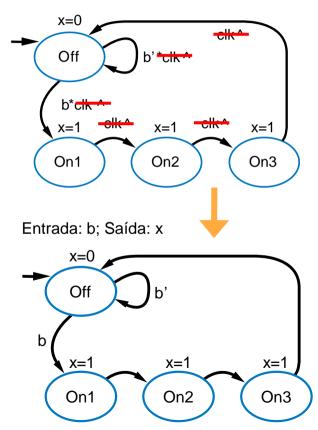


Definição de uma máquina de estados

- Conjunto de estados
 - Ex: {Off, On1, On2, On3} com indicação de estado inicial
- Conjuntos de entradas e saídas
 - Ex: entradas: {x}; e saídas: {b}
- Conjunto de transições
 - Pode-se nomear as transições
- Conjunto de ações
 - Atribuições às saídas em cada estado
 - Ex: x=1, x=1, x=1, e x=1

Representação gráfica de uma máquina de estados: *Diagrama* de estados.

Entrada: b; Saída: x

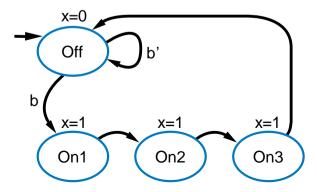



Destrancar uma porta (u=1) quando botões forem pressionados na sequência correta: start, red, blue, green, red

- Variáveis/bits indicando cada botão: s, r, g, b
- Bit auxiliar indicando qualquer outro botão pressionado: a

Máquina de estados:

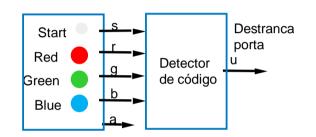- Aguarda s=1 no estado "Wait". Após o início
 - Se r=1, então vá para Red1
 - O Então, se b=1, vá para Blue
 - O Então, se g=1, vá para Green
 - O Então, se r=1, vá para Red2 (neste estado destranca a porta, u=1)
 - O Botão errado em qualquer estado, retorna para Wait sem abrir a porta



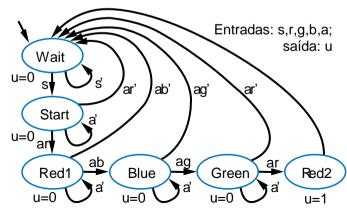


Destrancar uma porta (u=1) quando botões forem pressionados na sequência correta: start, red, blue, green, red

 Transições considerando o pressionamento do botão errado (sequência incorreta)

Máquina de estados permite fornecer formalização meios


para definição de comportamento desejado

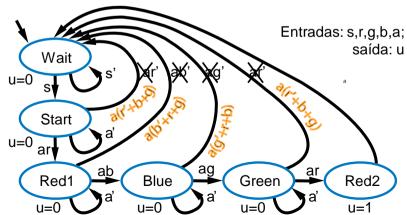


Implementação de Máquinas de estados finitos a partir de circuitos lógicos


Implementação uma máquina de estados com circuitos lógicos sequenciais e combinacionais

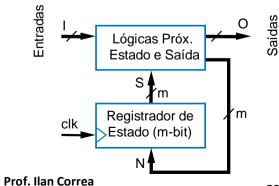
- Formato padrão
 - Registrador de estados para armazenar o estado atual
 - Duas lógicas combinacionais para calcular o próximo estado e as saídas
 - Lógicas de **próximo estado** e de **saída**



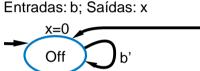UFPA/ITEC/FCT 2022.4 – Projetos de Hardware e Interfaceamento



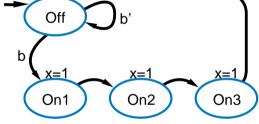

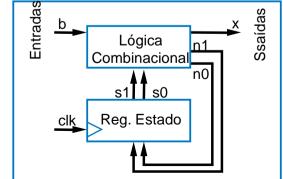

Implementação uma máquina de estados com circuitos lógicos sequenciais e combinacionais

Passos

	Passo	Descrição
Passo 1	Capture a FSM	Crie uma FSM que descreva o comportamento desejado do bloco de controle
Passo 2	Crie a arquitetura	Crie a arquitetura padrão usando um registrador de estado com largura apro- priada e uma lógica combinacional, cujas entradas são os bits do registrador de estado e as entradas da FSM e cujas saídas são os bits de próximo estado e as saídas da FSM.
Passo 3	Codifique os estados	Atribua um número binário único a cada um dos estados. Cada número binário que representa um estado é conhecido como uma codificação. Qualquer codificação poderá ser usada desde que cada estado tenha uma codificação única.
Passo 4	Crie a tabela de estados	Crie uma tabela-verdade para a lógica combinacional de modo tal que a lógica irá gerar as saídas e os sinais de próximo estado corretos para a FSM. Ordenando as entradas primeiro com os bits de estado faz com que a tabela-verdade descreva o comportamento dos estados. Assim, a tabela é uma tabela-verdade.
Passo 5	Implemente a lógica combinacional	Implemente a lógica combinacional usando qualquer método.

Implementação uma máquina de estados com circuitos lógicos sequenciais e combinacionais


Passo 1: Captura do comportamento como um máquina de estados

Passo 2: Criação da arquitetura do circuito lógico

- Registrador de 2 bits para 4 estados
- Entrada b e saída x
- Sinais de próximo estado n1 e n0

Passo 3: codificação de estados

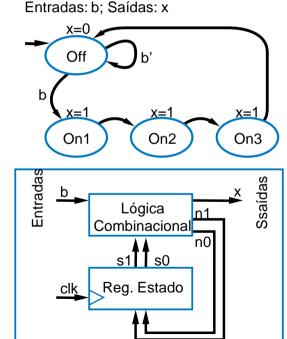Atribuição de sequências binárias únicas para cada estado





Implementação uma máquina de estados com circuitos lógicos sequenciais e combinacionais

Passo 4: Tabela de estado

	Inputs			(Outputs		
	s1	s0	b	Х	n1	n0	
Off	0	0	0	0	0	0	
	0	0	1	0	0	1	
On1	0	1	0	1	1	0	
	0	1	1	1	1	0	
On2	1	0	0	1	1	1	
	1	0	1	1	1	1	
On3	1	1	0	1	0	0	
	1	1	1	1	0	0	

Entradas: b; Saídas: x

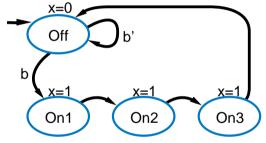

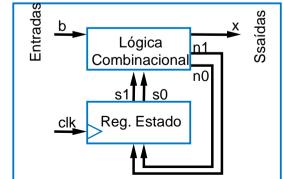

Implementação uma máquina de estados com circuitos lógicos sequenciais e combinacionais

Passo 5: Implementação da lógica combinacional

Inputs			Outputs			
	s1	s0	b	Х	n1	n0
O.CC	0	0	0	0	0	0
Off	0	0	1	0	0	1
01	0	1	0	1	1	0
On1	0	1	1	1	1	0
02	1	0	0	1	1	1
On2	1	0	1	1	1	1
O 2	1	1	0	1	0	0
On3	1	1	1	1	0	0

$$x = s1 + s0$$

 $n1 = s1's0b' + s1's0b + s1s0'b' + s1s0'b$
 $n1 = s1's0 + s1s0'$
 $n0 = s1's0'b + s1s0'b' + s1s0'b$
 $n0 = s1's0'b + s1s0'$

Implementação uma máquina de estados com circuitos lógicos sequenciais e combinacionais


Passo 5: Implementação da lógica combinacional

	-	Inputs	3	Outputs		
	s1	s0	b	Х	n1	n0
Off	0 0	0 0	0 1	0 0	0 0	0 1
On1	0 0	1 1	0 1	1 1	1 1	0
On2	1 1	0 0	0 1	1 1	1 1	1 1
On3	1 1	1 1	0 1	1 1	0 0	0

Prof. Ilan Correa


$$x = s1 + s0$$

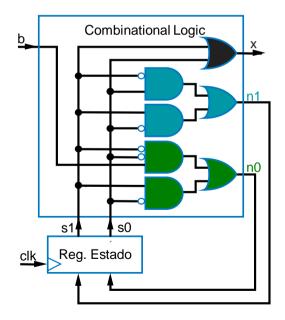 $n1 = s1's0 + s1s0'$
 $n0 = s1's0'b + s1s0'$




Outros exemplo: Gerador de sequência


Circuito para gerar a sequência 0001, 0011, 1100, 1000 em loop cada valor em um ciclo de clock

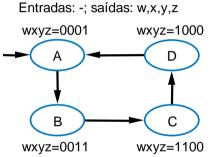


Passo 1: Captura a máquina

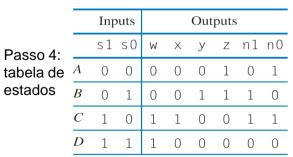

Prof. Ilan Correa

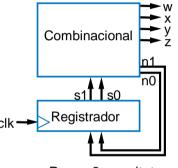



Passo 2: arquitetura

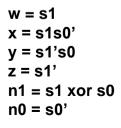

UFPA/ITEC/FCT

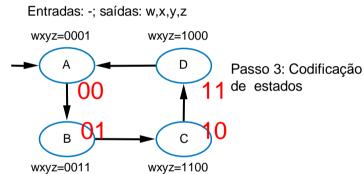2022.4 - Projetos de Hardware e Interfaceamento



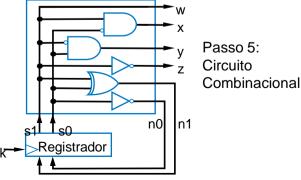


26

Considerações sobre as propriedades das transições

Somente uma transição deve estar ativa

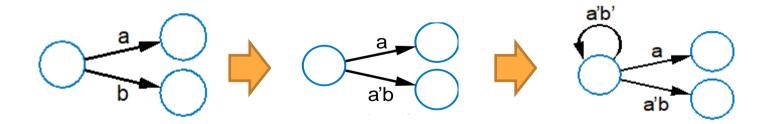- Para todas as transições partindo de um estado
- A máquina de estados deve sempre ir para um único estado




Considerações sobre estado inicioa


Todas as máquinas de estados devem ter um estado inicial


Utilizar reset dos registradores

Entrada: x; Saída: b

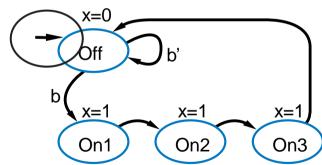

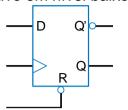Registrador com Reset Ativo em nível baixo




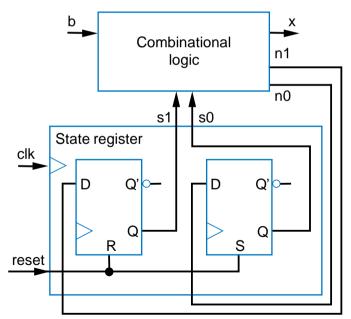

Aplicação de máquinas de estados como árbitro de barramento

Aplicação de máquinas de estados: árbitro de barramento


- Em um sistema computacional, um recurso pode ser compartilhado por vários subsistemas
 - o Processadores podem compartilhar uma única memória
- Arbitro de barramento
 - Resolve conflitos de acesso à recursos compartilhados
- Exemplo:
 - Subsistemas comunicam-se com o árbitro para requisitar acesso (sinal rx)
 - o Um subsistema somente acesso o recurso se o acesso actá garantida (gu)
 - Após completar a atividade, o subsistema desabilita o requisição (rx)
 - Máquina de estados permite implementação de tal funcionalidade
 - Permite também implementação de prioridade

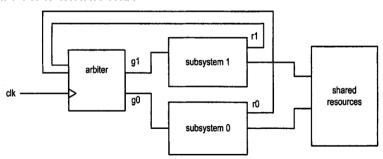


Aplicação de máquinas de estados: árbitro de barramento

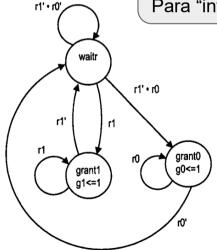• Exemplo:

R1 tem maior prioridade do que R0 em caso de requisição simultânea Quando uma requisição é permitida, a outra deve esperar Para "informar" ao árbitro sobre a finalização do acesso, Rx=0



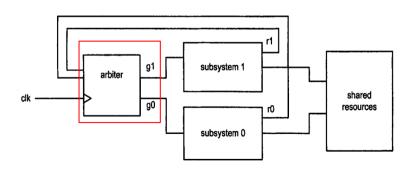



UFPA/ITEC/FCT
2022.4 – Projetos de Hardware e Interfaceamento

Aplicação de máquinas de estados: árbitro de barramento

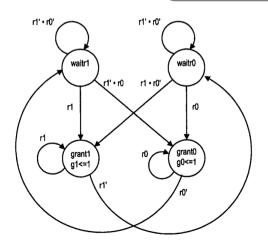• Exemplo:

Prioridade alternada ⇒ ao final de uma requisição, a prioridade é do outro Quando uma requisição é permitida, a outra deve esperar Para "informar" ao árbitro sobre a finalização do acesso, Rx=0



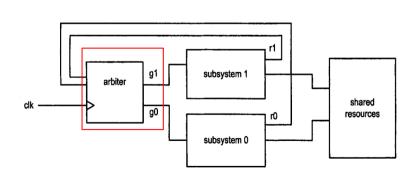



Prof. Ilan Correa

Aplicação de máquinas de estados: árbitro de barramento

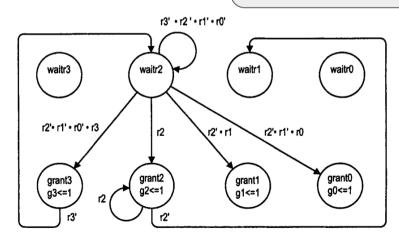• Exemplo:


Prioridade alternada entre quatro dispositivos Quando uma requisição é permitida, a outra deve esperar Para "informar" ao árbitro sobre a finalização do acesso, Rx=0



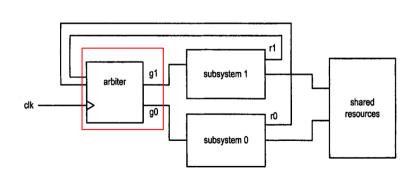

Exemplo de máquinas de estados no Quartus

Máquinas de estados - Exemplo no Quartus

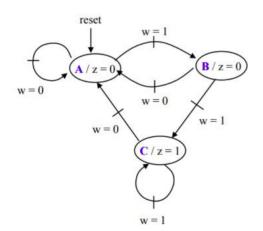


```
-- Circuito combinacional -> não depende de clock
        logica proximo estado : process(estado, w)
17
        begin
18 À
           case estado is
19
              when A =>
                 if w = '0' then
21
                     prox estado <= A;
22
                 else
23
                     prox estado <= B;
24
                 end if:
25
              when B =>
26 🗎
                 if w = '0' then
27
                    prox estado <= A;
28
29
                     prox estado <= C;
30
                 end if:
31
               when C =>
32
                 if w = '1' then
33
                     prox estado <= C;
34 FI
35
                     prox estado <= A;
36
                 end if:
37
            end case;
38
        end process;
```

```
-- Circuito combinacional -> não depende de clock
41 🛱
        logica saida : process(estado)
42
         begin
43
            case estado is
44
               when A \Rightarrow z \leq 0;
45
               when B => z <= '0';
46
               when C \implies z := '1':
47
            end case;
48
         end process;
49
50
         registrador estado : process(clk, rst)
51
         begin
52
            if rst = '1' then
               estado <= A:
54
            elsif rising edge(clk) then
55
               estado <= prox estado;
56
            end if:
57
         end process;
58
     end architecture:
```


Máquinas de estados - Exemplo no Quartus

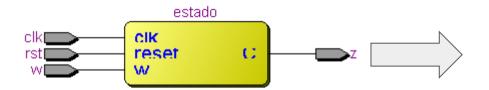Janela RTL Viewer do Quartus Amarelo para indicar inferência de máquina de estados



Lógicas de saída e de próximo estado são calculadas automaticamente

Estados codificados automaticamente

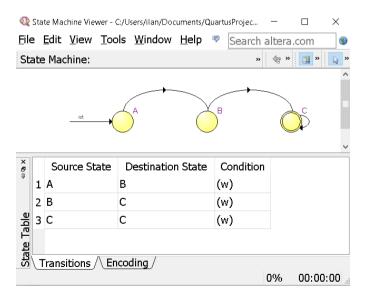

Máquinas de estados - Exemplo no Quartus

Simulação no Modelsim



Bibliografia

- Sistemas digitais: Projeto, Otimização e HDLs, Frank Vahid, Ed. Bookman, 1ª Ed., 2008
- Tocci, R. J., Widmer, N. S. Sistemas digitais. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998.